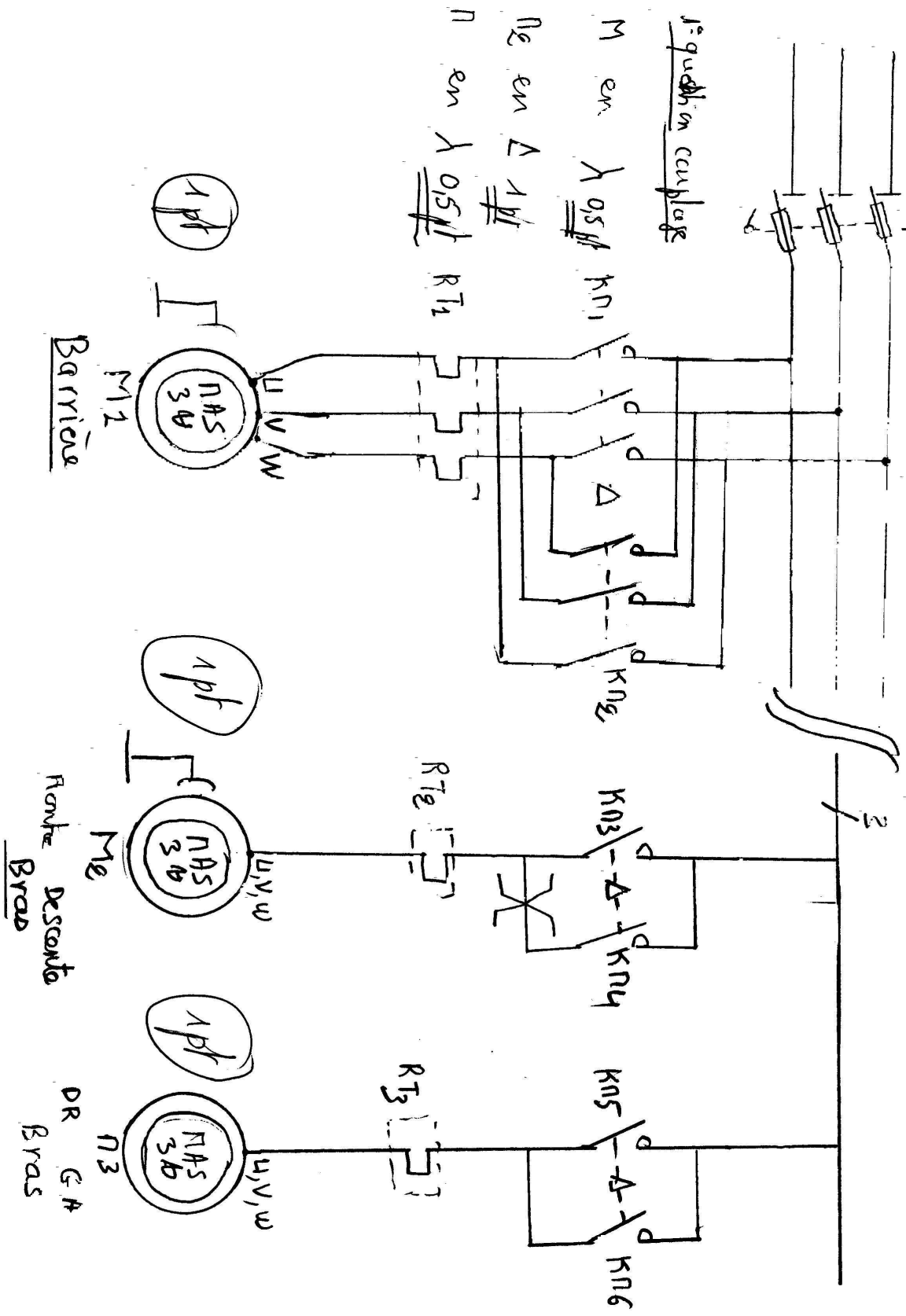


2) question circuit de puissance



question couple

M en Δ 0,5 pf

M en Δ 1 pf

M en Δ 0,5 pf